Jan Minařík

Naměřené a vypočtené hodnoty:

R_1 = 2575 Ω, R_2 = 5575 Ω, U_i = 9,1 V (displej zdroje)

9,15 / 8,62 U_v = [illegible] V, U_2 = 5,90 V (dělič naprázdno), U_i = 7,34 V (vypočtené)

Tab. 1 *VA charakteristika zatíženého děliče a výkony zátěže*

R_z (Ω)	∞	1019	820	420	220	120	[illegible]	20	0
U_z (V)	5,90	4,89	4,70	3,95	3,05	2,18	[illegible]	0,53	0
I_z (mA)	[illegible] 0	4,19	5,73	9,41	13,85	18,13	22,30	26,3	28,9
P_z (mW)									

Obr. 2 *VA charakteristika zatíženého děliče* $U_z = f(I_z)$