

Solanský Vojtěch


1. Příklad

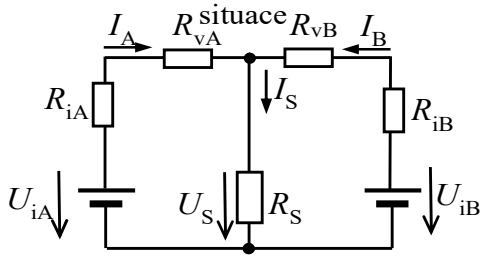

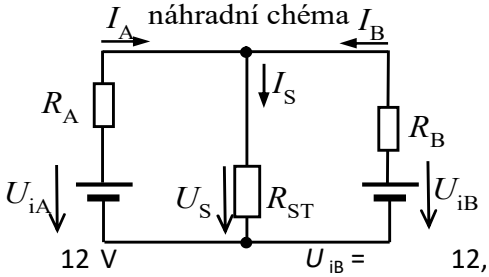

U_{iA} =	7,5	V	U_n =	12	V	U_{iB} =	12,5 V
R_{iA} =	73	mΩ	R_S =	33	mΩ	R_{iB} =	54 mΩ
l_A =	0,82	m				l_B =	2 m
S_A =	6	mm^2				S_B =	7,3 mm^2

2. Příklad

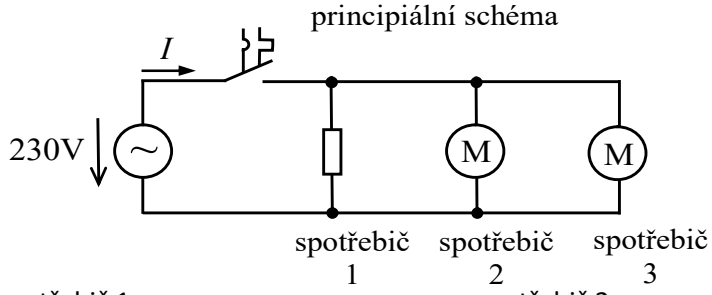


Jistič
char. B
I_n 16

spotřebič 1			spotřebič 2			spotřebič 3	
U_n =	230	V	U_n =	230	V	U_n =	230 V
P_n =	2300	W	P_n =	220	W	P_n =	7000 W
cos(φ) =	1	-	cos(φ) =	0,63	-	cos(φ) =	0,74 -

3. Příklad


U_n =	400	V	P_n =	7200	W	cos(φ_n) =	0,88 -
f_n =	50	Hz	n_n =	2951	1/min	M_z/M_n =	2,1 -
počet pólů =	2	-	I_n =	13	A	I_z/I_n =	9 -

4. Příklad

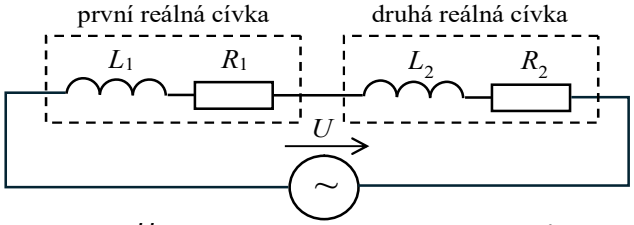

U =	35	V	L_2 =	41	mH
L_1 =	36	mH	R_2 =	24	Ω
R_1 =	32	Ω	P =	2,1	W

5. Příklad

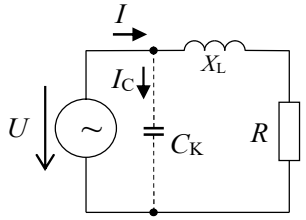

U =	230	V	cos(φ) =	0,31	-
f =	50	Hz	cos(φ') =	0,95	-
P =	30	W			